

インタラクティブ電子回路

 電子回路の図

使い方

- **電圧図**や**目盛り線**の文字の下ボタンを押すと、それぞれが表示される。
- **入力電圧**の下部のバーにカーソルを合わせると、入力電圧が変化する。

[基本回路\(抵抗 1 つ\)](#)

[直列回路](#)

[並列回路](#)

[抵抗が 3 つ以上の回路①](#)

[トップ](#)

[PhysKenのページ](#)